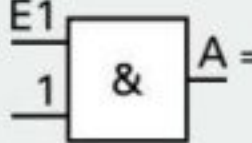

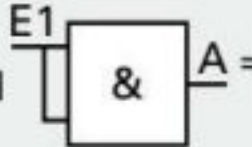



**Tabelle 1: Regeln der Schaltalgebra**


**Vereinfachung der UND-Verknüpfung**

$$E1 \wedge 1 = E1$$

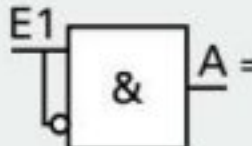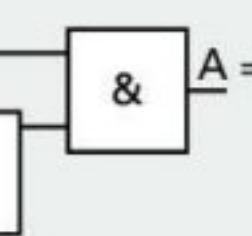
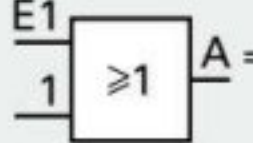
$$E1 \wedge 0 = 0$$



$$E1 \wedge E1 = E1$$



$$E1 \wedge \overline{E1} = 0$$


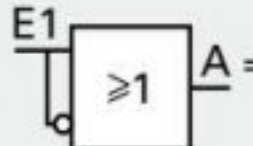
$$E1 \wedge (E1 \vee E2) = E1$$


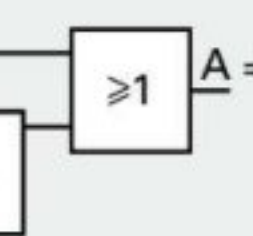
**Vereinfachung der ODER-Verknüpfung**

$$E1 \vee 1 = 1$$


$$E1 \vee 0 = E1$$


$$E1 \vee E1 = E1$$


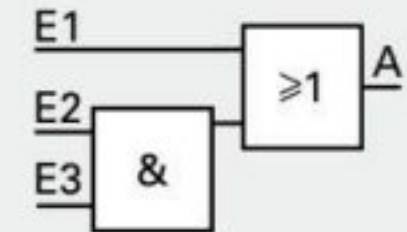
$$E1 \vee \overline{E1} = 1$$


$$E1 \vee (E1 \wedge E2) = E1$$


**Gesetze der Schaltalgebra**

**UND vor ODER**



$$E1 \vee E2 \wedge E3 = E1 \vee (E2 \wedge E3)$$



**Kommutativ Gesetz**

$$E1 \wedge E2 = E2 \wedge E1$$



$$E1 \vee E2 = E2 \vee E1$$

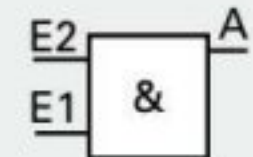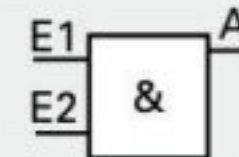

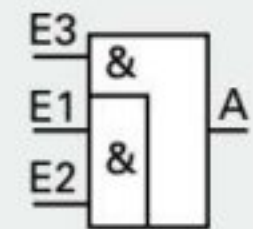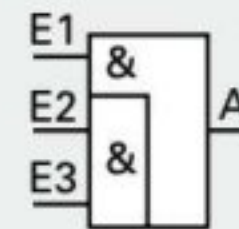**Assoziativ Gesetz**

$$E1 \wedge (E2 \wedge E3) = (E1 \wedge E2) \wedge E3$$




$$E1 \vee (E2 \vee E3) = (E1 \vee E2) \vee E3$$



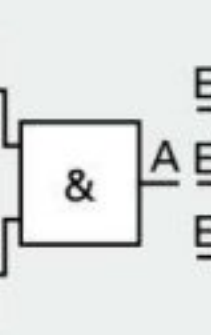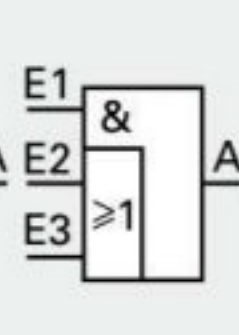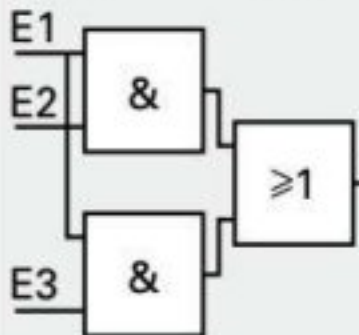
**Distributiv Gesetz**


$$(E1 \wedge E2) \vee (E1 \wedge E3) = E1 \wedge (E2 \vee E3)$$

$$(E1 \vee E2) \wedge (E1 \vee E3) = E1 \vee (E2 \wedge E3)$$




**Gesetze von De Morgan**

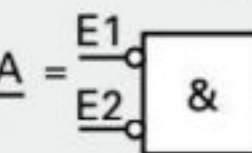
$$\overline{E1 \vee E2} = \overline{E1} \wedge \overline{E2}$$

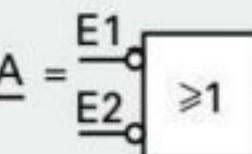
$$\overline{E1 \wedge E2} = \overline{E1} \vee \overline{E2}$$

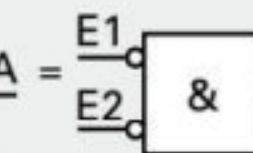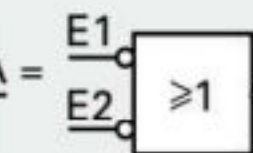
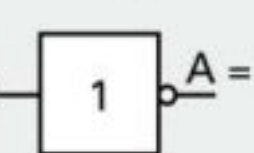
**NAND ersetzt ODER**

$$E1 \vee E2 = \overline{\overline{E1} \wedge \overline{E2}}$$


**NOR ersetzt UND**

$$E1 \wedge E2 = \overline{\overline{E1} \vee \overline{E2}}$$


**Doppelte Negation**

$$\overline{\overline{E1}} = E1$$


Durch die angegebenen Gesetze lässt sich jede logische Schaltung nur mit einem Gatter-Typ z. B. mit NAND-Gattern aufbauen.