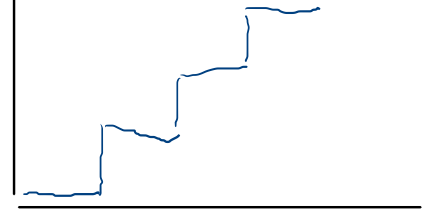


# Binär (digital)

An 1 wahr 5V

Aus 0 falsch 0V


Digital



Analog




Binär

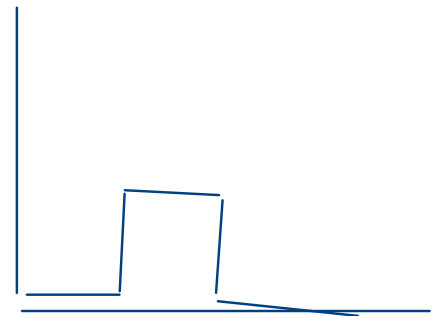

# Disjunktion

# ODER (or)

## Funktionsblock

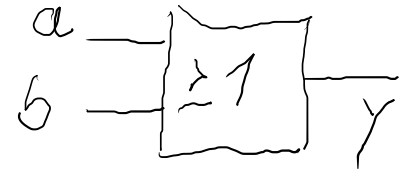

## Wahrheitstabelle




	b	a	y
1	0	0	0
2	0	1	1
3	1	0	1
4	1	1	1

## Boolesche Algebra

$$a \vee b = y$$

$$a + b = y$$

## Signal diagramm

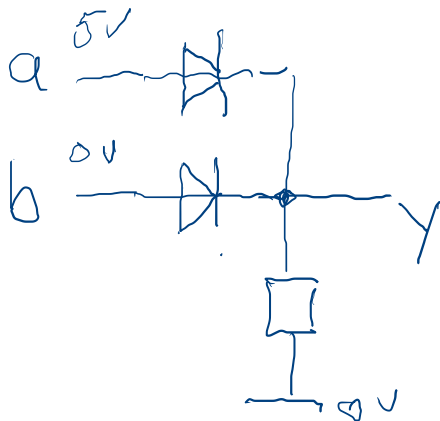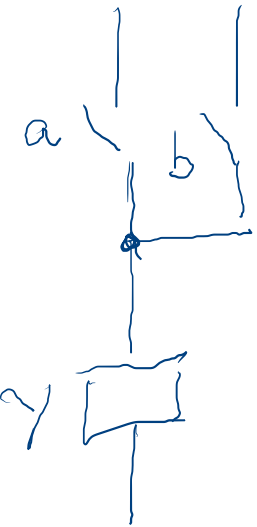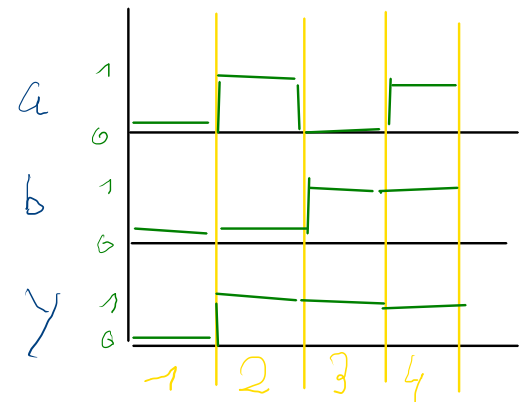

# Wahrheitstabelle

Wertigkeit

dezimal  
dual

4    2    1

$2^2$     $2^1$     $2^0$


c    b    a

y

0	0	0
0	0	1
0	1	0
0	1	1
1	0	0
1	0	1
1	1	0
1	1	1

# Konjunktion



UNO  
(and)


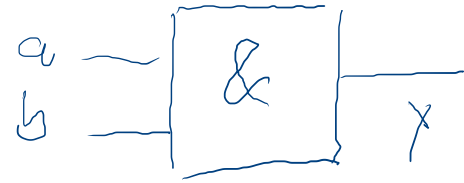


	b	a	y
1	0	0	0
2	0	1	0
3	1	0	0
4	1	1	1

$$a \wedge b = y$$



$$a \odot b = y$$

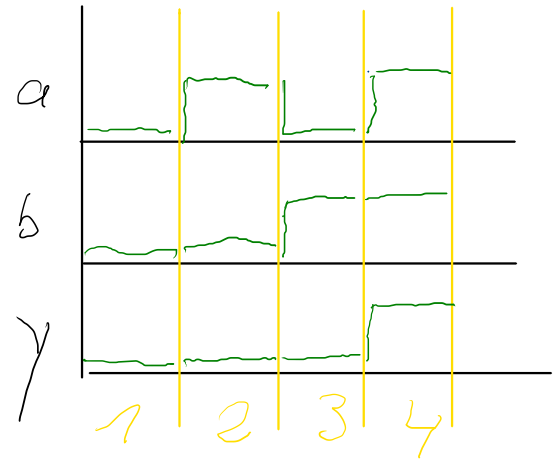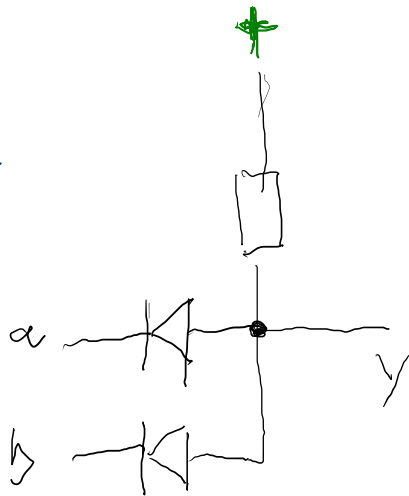

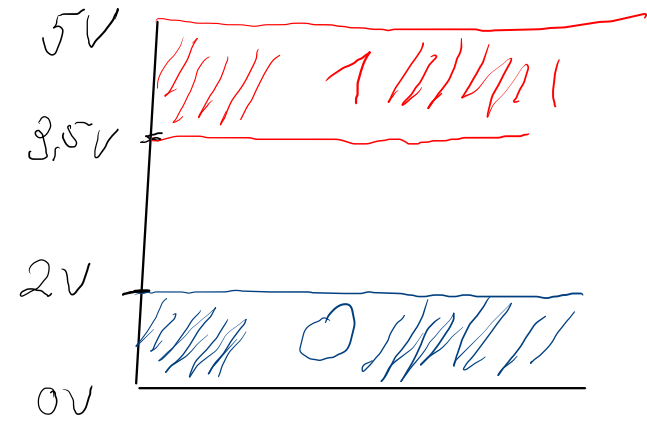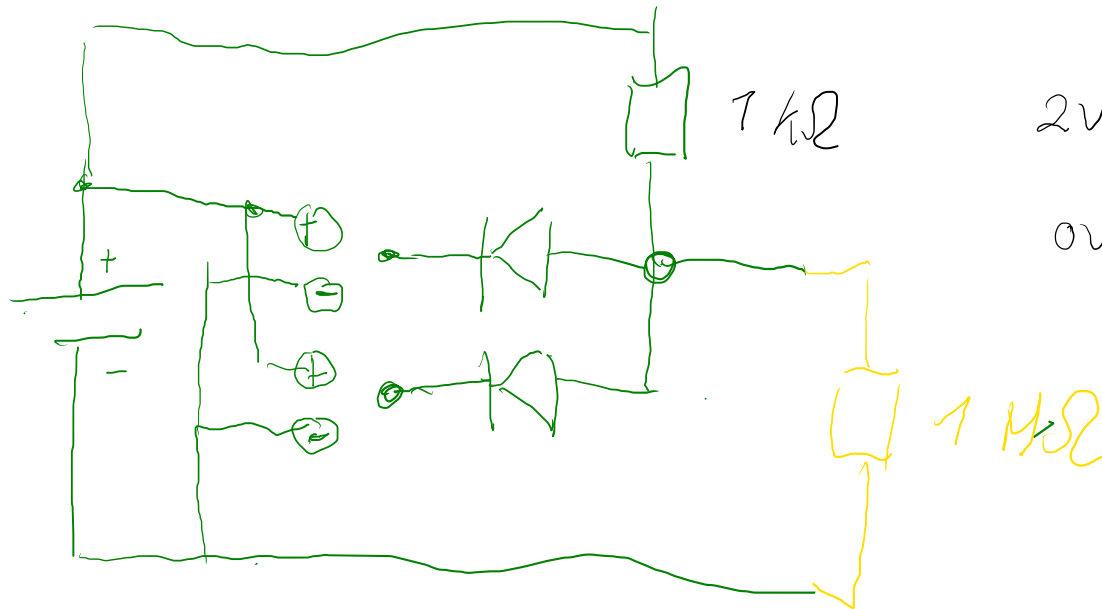



Negation

NICHT  
(not)

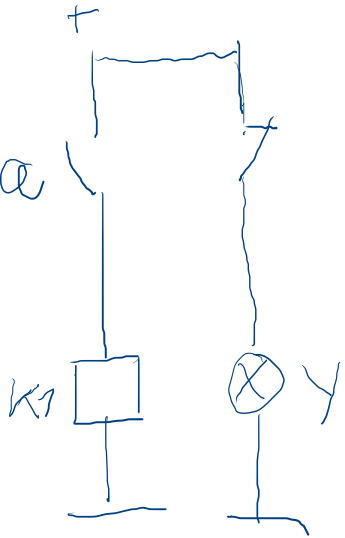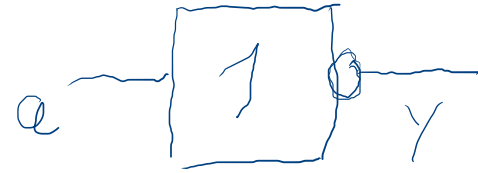

	a	y
1	0	1
2	1	0

$$a = \overline{y}$$

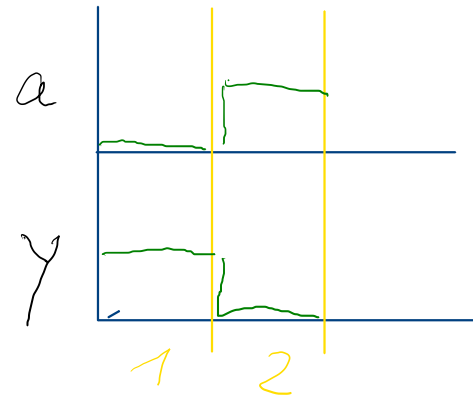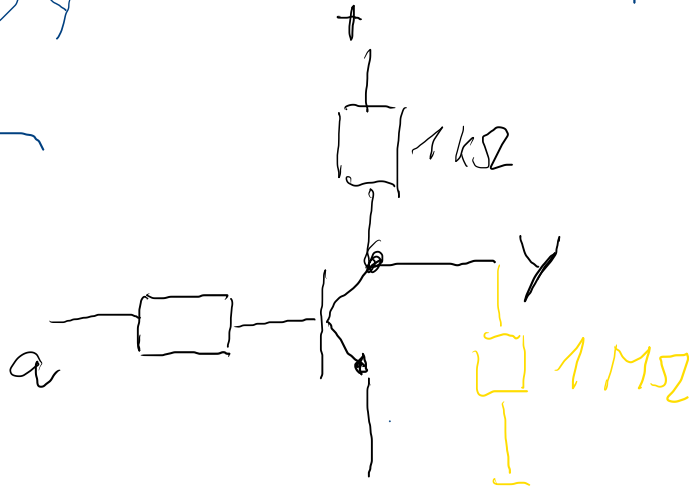

NICHT UND  
(nand)



b	a	y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

UND

0

0

0

1

NICHT ODER  
(nor)



b	a	y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

ODER

0

1

1

1