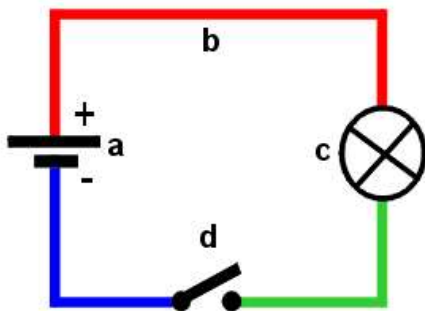


Stromkreise und geschlossene Wasserkreisläufe haben viele Gemeinsamkeiten:

elektrischer Stromkreis:



Einzelteile und deren Aufgabe:

a) _____

b) _____


c) _____

d) _____

Im Stromkreis wandern

**Ein Strom kann nur fließen,
wenn**

geschlossener Wasserkreislauf:

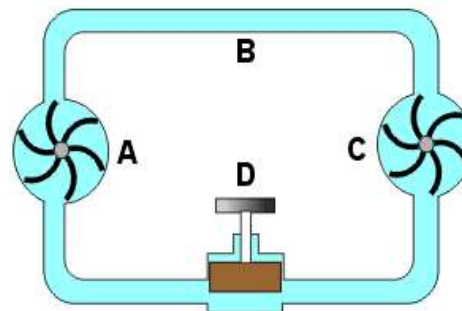

Einzelteile und deren Aufgabe:

A) _____

B) _____

C) _____

D) _____

Im Wasserkreislauf wandern

**Wasser kann nur fließen,
wenn**
